Из выражений (ІЗ) можно определить индуктивность измерительной (возбуждающей) обмотки:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{7} \int_{0}^{\mathcal{L}_{f}} \varphi_{x_{f}} W_{y} dx_{f} + \frac{W}{7} \int_{0}^{\mathcal{L}_{2}} \varphi_{x_{2}y} dx_{2} =$$

$$= \frac{2W_{1}^{2}}{2\mu_{f} \mathcal{L}_{f}} \left\{ \frac{1}{\beta_{f}} \left(\frac{x_{2}}{g_{2}} ch\beta_{2} + z_{\mu\sigma} sh\beta_{2} \right) sh\beta_{f} + \frac{1}{\beta_{2}} \left(\frac{x_{f}}{g_{f}} sh\beta_{f} - \frac{x_{f}}{g_{f}} sh\beta_{f}, ch\beta_{2} \right) - \frac{1}{g_{f}} \left(\frac{x_{f}}{g_{f}} + \frac{x_{f}}{g_{f}} \right) ch(\beta_{f} + \beta_{2}) + z_{\mu\sigma} \left[sh(\beta_{f} + \beta_{2}) - sh(\beta_{f} - \beta_{2}) \right] - 1 \right\} \cdot (14)$$

Полученное выражение (14) позволяет с большей точностью определить индуктивность измерительной обмотки с учетом потокораспределения в измеряемой детали, что дает возможность проектировать магнитоупругие датчики для измерения механических напряжений с задонными параметрами.

Литература

- I. Механцев Ю.Я. Магнитоупругие датчики для исследования остаточных напряжений. Свердловек, издательство Уральского гос. упиверситета им. А.М.Горького, 1971, с. 91-111.
- 2. Фридман Л.А. и др. 0 чувствительности фер**родатчи**ка п-образной формы. "Дефектоскопия", 1975, № 1, с. 33-37.
- 3. Чаплыгин В.И., Безотосный В.Ф. Электромагпитный преобразователь с уменьшенным влиянием зазоров. М., Известия музов "Приборостроение", 1975, № 8, с. 49-52.
- 4. Катлянский Н.И. и др. Теоретические основы элекпротехники. М.,-Л., Госэнергоиздат, 1961, с. 494.

УДК 681.325.3

В.М.Гречишников

НОНИУСНЫЙ ОПТОЭЛЬКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ "УГОЛ-КОЛ"


Оптоэлектронный аналого-цифровой преобразователь (АЩ) угловых поремещений является одним из наиболее распространенных элементов цифровых систем управления. Как правило, высокие метрологические плойства АЩ достигаются за счет снижения их быстродействия, увели-чишин габаритов кодирующих узлов и создания специальных условий экс-

плуатации. Эти обстоятельства являются основным препятствием на пути создания универсального АЦП, пригодного для всех случаев практического использования.

Все это обусловливает необходимость разработки некоторой гаммы преобразователей [I], обслуживающих определенные классы задач, отличающихся требованиями по основным техническим характеристикам.

На практике часто встречаются задачи, решение которых требует применения АШП с разрешением в несколько угловых минут и диаметром кодирующего устройства 50-60 мм.

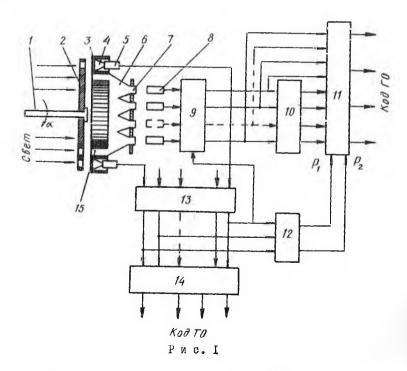Указанные требования удовлетворяются двухотсчетным оптоэлектронным преобразователем "угол-код", в котором используется нониусный принцип построения оптического узла (рис. I).



канал грубого отсчета преобразователя (ГО) состоит из оптиковолоконного кодирующего устройства ОВКУ $_{
m PO}$ 6 , выполненного из световодов 15, расположенных по окружности с угловым шагом опорной шкаты

см выходы овкуго оптически связаны с источником излучения через расположенное на таком же радиусе одиночное отверстие в диафрагме 2. Выходы световодов разведены по выходным зрачкам 7 кодирующего устройства в соответствии с кодом (например, двоичным) номера кванта. Выходной код Овкуго представляется в виде комбинации излучающих и неизлучающих выходных зрачков. Сформированный таким образом оптический код воспринимается разрядными фотоприемниками в и в момент прихода стробирующего сигнала, вырабатываемого в канале точного отсчета (ТО), записывается в регистр памяти 9. Управляемая запись информации в регистре применена с целью исключения ошибки неоднозначности преобразования, возникающей при пересечении считывающим лучом границы двух смежных эходов Овкуго. Синхронность появления истинного кода на входах регистра и моментов прижода стробирующего сигнала обеспечивается за счет соответствующей начальной установки кодирующих устройств ГО и ТО.

Основным элементом канала ТО, во многом определяющим его метрологические свойства, является нониусное кодирующее устройство (НКУ) 3. Оно представляет собой кольцевое основание из непрозрачного материала с отверстиями, выполненными с угловым шагом нониусной шкалы α_H . Отверстия (входы) НКУ оптически связаны с осветиней при помощи опорной шкалы отверстий, расположенных в периферийной зоне диафрагмы с угловым шагом α_O . Число градаций нониусной шкалы α_O и угловой шаг α_H выбираются в соответствии с заданной точностью и габаритами преобразователя. Все отверстия НКУ оптически связаны при помощи фоконов 4 с соответствующими фотоприемниками 5, подключенными к входам α_O —канального амплитудного анализатора 13.

Если угловые размеры отверстий опорной и нониусной шкал равны половине шага α_0 , то при вращении входного вала I светопропускание \mathcal{N}_i входов НКУ изменяется от 0 до I по треугольному закону. Период изменения функций \mathcal{N}_i будет равен шагу α_0 , а взаимный фазовый сдвиг между функциями \mathcal{N}_i соседних входов составляет $\frac{\alpha_0}{\alpha_0}$. При работе на линейных участках световой и вольт-амперной характеристик фотоприемников с их выходов снимаются электрические сигналы, повторяющие по форме функции \mathcal{N}_i . Полученный набор электрических сигналов U_i ... U_n поступает на информационные входы амплитудного анализатора (рис. 2). В простейшем случае это устройство представляет собой набор идентичных элементов, реализующих функцию сравнения вхелных сигналов с некоторым пороговым значением \mathcal{O}_{nop} .

При равенстве сигналов фотоприемников 5 принятому пороговому значению (например, $\mathcal{O}_{nop}\approx \mathcal{O}$) на выходе соответствующего канала формируется электрический сигнал, символизирующий логическую единицу. Для исключения влияния гистерезиса пороговых схем на работу анализатора их установочные входы связаны через дифференцирующие цепочки (ДД) с выходами соседних каналов.

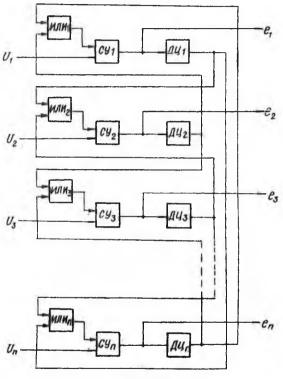


Рис. 2

Благодаря этому при срабатывании i-й пороговой схемы соответствующая ДЦ формирует короткий импульс сброса, поступающий на установочные входы (i+1) и (i-1) пороговых схем. Повторное срабатывание соседних камалов после сброса исключено, поскольку их входные сигналы U_{i+1} и U_{i-1} в этот момент не равны \mathcal{O}_{nop} . Благодаря этому

удается исключить одновременное появление единиц на нескольких виходах анализатора и таким образом устранить неоднозначность преобразования в точном отсчете.

Систему выходных потенциалов анализатора можно рассматривать как единичный позиционный код (Ξ IK) точного отсчета. Любое из " α " чисел в этом коде может быть представлено в виде комбинации из (α -1) нуля и одной единицы, вес которой определяется ее местом нозицией) в системе цифр, изображающих кодируемое число. Полученный код позволяет однозначно индицировать положение диафрагмы пределах шага α_0 с точностью до $\frac{\alpha_0}{R}$. В самом деле, если "I" появилась на первом выходе анализатора (код 1000...0), то можно утверждать, что к этому моменту диафрагма переместилась на угол $\alpha = N\alpha_0$ (где N =0,1,2). Появление единиц на втором и третьсм выходах (0100...0, 00100...0) соответствует углам поворота $\alpha_0 (N + \frac{\alpha_0}{R})$ и $\alpha_0 (N + \frac{2\alpha_0}{R})$ и т.д.

Для преобразования ШК точного отсчета в двоичный код выходы анализатора подключены к преобразователю кода 14. Это устройство может быть синтезировано при помощи таблицы соответствия, отражающей связь между цифрами в разрядах позиционного двоичного кода (ПДК) α_0 α_1 α_2 \dots α_m и выходными сигналами анализатора $e_1e_2\dots e_m$

Система логических уравнений, полученных с помощью таблицы для 16-разрядного ЫК, имеет вид:

$$a_{0} = \overline{e_{1}} \overline{e_{3}} \overline{e_{5}} \overline{e_{7}} \overline{e_{9}} \overline{e_{11}} \overline{e_{13}} \overline{e_{15}}$$

$$a_{1} = \overline{e_{2}} \overline{e_{3}} \overline{e_{6}} \overline{e_{7}} \overline{e_{10}} \overline{e_{11}} \overline{e_{14}} \overline{e_{15}}$$

$$a_{2} = \overline{e_{4}} \overline{e_{5}} \overline{e_{6}} \overline{e_{7}} \overline{e_{12}} \overline{e_{13}} \overline{e_{14}} \overline{e_{15}}$$

$$a_{3} = \overline{e_{6}} \overline{e_{9}} \overline{e_{10}} \overline{e_{11}} \underline{e_{12}} \overline{e_{13}} \overline{e_{14}} \overline{e_{15}}$$

 $a_3 = \mathcal{E}_6 \, \mathcal{E}_9 \, \mathcal{E}_{10} \, \mathcal{E}_{11} \, \mathcal{E}_{12} \, \mathcal{E}_{13} \, \mathcal{E}_{14} \, \mathcal{E}_{15}$ принципиальная схема преобразователя кода, построенная по уравнешиям (I), показана на рис. 3.

Создание двухотсчетного преобразователя требует обязательного рошения задачи согласования отсчетов. Сущность ее в данном случае подится к тому, что при обратном ходе чувствительного элемента позультат преобразования оказывается больше истинного на единицу младшего разряда грубого отсчета.

Поясним это на примере. Пусть $\alpha_o = f^*$, $\alpha = 16$. Тогда при примом ходе диафрагмы канал ГО последовательно вырабатывает кодовые псвиваленты следующего ряда чисел: 0,1,2...М. Промежутки между точками изменения показаний ГО интерполируются с точностью до $\frac{1}{16} = \frac{1}{16}$ показаниями точного отсчета: 0, $\frac{1}{16}$; $\frac{2}{16} = \frac{15}{16}$. Предположим,

что подвижная часть начинает реверс с точки $2\frac{5}{16}$. Тогда преобразователь выдает следующую последовательность значений: $2\frac{5}{16}$; $2\frac{1}{4}$; $2\frac{1}{3}$; $2\frac{1}{8}$; $2\frac{1}{6}$; 2.0 . В точке 2,0 точный канал формирует стробирующий сигнал, разрешающий запись информации в регистр 9, но содержимое последнего не изменится, и в нем по-прежнему будет храниться код числа 2. Поэтому при дальнейшем движении в обратном направлении преобразователь выдает ложную последовательность значений: 2.0 ; $2\frac{15}{16}$; $2\frac{14}{16}$... $2\frac{1}{16}$; 1.0 ; $1\frac{15}{16}$... и т.д. вместо 2,0 ; $1\frac{15}{16}$; $1\frac{14}{16}$; $1\frac{1}{16}$, $1\frac{1}{16}$; $1\frac{1}{16}$; $1\frac{1}{16}$; $1\frac{1}{16}$... о,0. Отсюда видно, что после первого с момента реверса равенства нулю показаний ТО преобразователь начинает работать с погрешностью, равной единице младшего разряда грубого отсчета. Очевидно, что эта погрешность будет иметь место даже при идеальной точности изготовления и установки кодирующих устройств, т.е. носит методический характер.

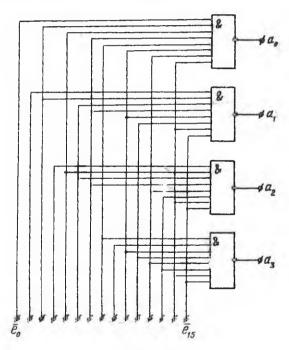


Рис. 3

Для устранения этой ошибки преобразователь снабжен схемой согласования отсчета, алгоритм работы которой зависит от направления перемещения входного вала I.

Это устройство состоит из схемы управления (СУ) 12, схемы обычитания едмницы (СВЕ) 10 и блока выдачи кода БВК 11 (см. рис.2). Иходы СВЕ подключены к выходам регистра памяти, управляемого сигналом с первой пороговой схемы анализатора. Выходы СВЕ связаны с группой входов БВК. Другая группа входов этого блока подключена к выходам регистра. Входы СУ связаны с выходами 1 (л -1) и л -го каналов анализатора.

Идея работы ССО заключается в том, чтобы при движении в прямом направлении пропускать на выход канала код непосредственно
с регистра, а при реверсе, начиная с момента первого равенства нулю показаний ТО, - код с СВЕ. Это условие выполняется, если состояния выходов схемы управления могут быть описаны следующей системой уравнений:

 $\begin{cases} \vec{P}_{1} = \begin{cases} 1 n p u & \alpha = N \alpha_{0}; \\ 0 n p u & \alpha \neq N \alpha_{0}; \end{cases} \\ \vec{P}_{2} = \vec{P}_{1}, \end{cases}$ (2)


иде P_i — сигнал, разрешающий выдачу кода с регистра; P_i — сигнал, разрешающий выдачу кода с СВЕ.


Из равенства (I) следует, что для рассмотренного примера пточке 2,0 сигнал $P_{\tau}=1$. Это приведет к подтверждению кода чис-ла "2", хранящегося в регистре. При появлении единицы в пятнадцатом разряде ЕПК сигнал P_{2} равен единице и на выход канала код проходит с СВЕ. В результате показания ГО приводятся в соответствие с колом ТО.

Пример анпаратурной реализации схемы управления на элементах ME, M-HE и двух RS — триггерах показан на рис. 4,а. Схема имеет три входа, к которым подключены выходы I, (n-I) и n —ного разрядов MIK. Работа схемы иллюстрируется диаграммами (рис. 4,б) напряжений в различных ее точках.


Схема вычитания единицы является стандартным арифметическим услом, принципы построения и работы которой описаны в соответствующей дитературе по цифровой вычислительной технике.

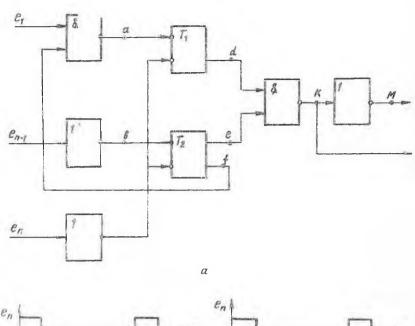Не представляет затруднений и аппаратурная реализация БВК. В простейшем случае этот блок может быть выполнея из набора логических элементов типа 2-2м-2мМ (рис. 5). Принцип действия этого устройства ясен из его принципиальной схемы. По сравнению с извест-



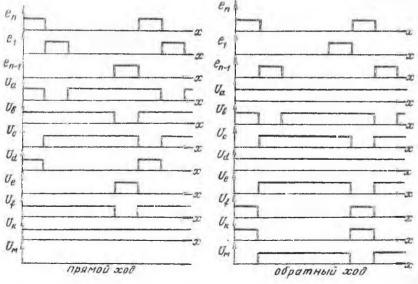

л Рис. 4

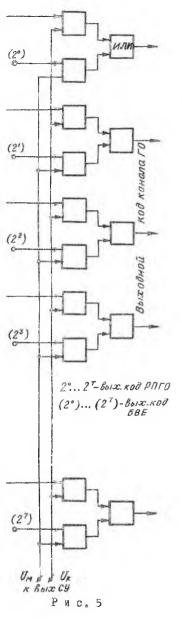

-одана Пей именностионестно имен гичного назначения, например на основе оптических кодовых масок. рассмотренный преобразователь имеет, более сложную электронную схему. Однако. в связи с развитием технологии интегральной и винвароват иминостинать гараритам электронного олока суцественно снизились, на первыи ллан выдвигаются требования к алгоритму шункикскирования, который должен обеспечивать требования по быстродействию и надежности. В описаниом преобразователе каждый разряд ШК формируется при помоши автономных трактов . параллельная работа которых позволнет снизить требования к оыстродействию элементов схемы в п раз.

Ликература

Г. 5 в е р е в А.Е. и др. Преобразователи угловых перемещений в цифровой код. Л., "Энергия", 1974.

2. мотоэлектрические преобразователи информации. Под ред. П реснухина л.н. М., "Машиностроение", 1974.

3. Конюхов Н.Е., Гре-чишников В.М., шаповалов В.М., Плют А.А. Аналого-цифровой функциональный преобразователь перемещение — код. Авт. свид. № 438035, б.и. № 28, 1974.